



Instituto Tecnológico de Las Américas

Departamento de Mecatrónica

Informe de Prácticas:

Título de Practica:

Circuitos secuencial

Estudiante:

Nelson J. Ramírez Mordan

Matricula:

2021-0360

Asignatura:

Sistemas Digitales

Docente:

Obed Hernández Castillo

Fecha:

23/03/2023

Índice


Introducción	0
Desarrollo	1
Breve explicación	1
Tabla de verdad.....	¡Error! Marcador no definido.
Mapas de Karnaugh y agrupaciones de términos en la tabla	¡Error! Marcador no definido.
RTL	¡Error! Marcador no definido.
Tabla de frecuencia	¡Error! Marcador no definido.
Conclusión ...	¡Error! Marcador no definido.
Bibliografía	¡Error! Marcador no definido.
Anexos	2
Diagrama	2
Código Completo....	¡Error! Marcador no definido.
Constraint file	¡Error! Marcador no definido.
Diagrama de estado	¡Error! Marcador no definido.
Fotos en físico	¡Error! Marcador no definido.

Introducción

 5.1 Introducción a los sistemas

secuenciales. Hasta ahora, los circuitos lógicos que se han considerado han sido combinatorios. En estos las salidas en cualquier punto del tiempo dependen completamente de las entradas que se presenten en ese momento. Aunque los circuitos combinatorios son la base para un gran número de aplicaciones, en la práctica la mayoría de los sistemas también incluyen elementos de almacenamiento, por lo que su análisis y diseño se debe

realizar en términos de circuitos secuenciales [4]. Un circuito lógico secuencial es aquel cuyas salidas no solo dependen de sus entradas actuales, sino también de su posición o estado actual, almacenada en elementos de memoria [3]. En la siguiente figura se presenta un diagrama a bloques de un circuito secuencial. Este consta de un circuito combinatorio y elementos de almacenamiento que juntos forman un sistema retroalimentado. Los elementos de almacenamiento son dispositivos que pueden almacenar información binaria en su interior (1's y 0's). La información binaria almacenada define el estado del circuito secuencial [4]. El circuito secuencial recibe información binaria de entradas externas, las cuales, junto con el estado presente almacenado en memoria, determinan el valor binario de las salidas, así como la condición para cambiar el estado del circuito.




El diagrama a bloques muestra que las salidas de un circuito secuencial son función no solo de entradas externas sino también del estado actual o presente de los elementos de almacenamiento, cuyo estado siguiente o próximo, es así mismo, función de las entradas y del estado presente. Por lo tanto, un circuito secuencial se especifica por medio de una secuencia temporal de entradas, salidas y estados internos.

 5.1.1 Tipos de circuitos secuenciales.

Existen dos tipos principales de circuitos secuenciales, los asíncronos y los síncronos. Circuito lógico combinatorio Entradas Salidas Elementos de almacenamiento (memoria) Estado siguiente Estado actual Un circuito secuencial asíncrono es aquel que su estado puede ser afectado en cualquier

instante al cambiar el valor de las entradas. Sus elementos de almacenamiento son dispositivos con retraso de tiempo, en los cuales la capacidad de almacenamiento se debe a que la señal tarda un tiempo finito en propagarse por el dispositivo. En los sistemas asíncronos del tipo compuertas, los elementos de almacenamiento constan de compuertas lógicas donde el tiempo de propagación de las señales proporciona el espacio de almacenamiento requerido. Por lo tanto, un circuito secuencial asíncrono puede considerarse como un circuito combinacional con retroalimentación. Debido a la retroalimentación entre compuertas lógicas, el sistema puede operar de manera impredecible y algunas veces incluso hacerse inestable, por lo que se utilizan en muy contadas ocasiones. Un circuito secuencial síncrono utiliza señales que modifican su estado solo en instantes discretos de tiempo. La sincronización se logra a través de un dispositivo de sincronización llamado generador de señales de reloj que produce una sucesión periódica de pulsos de reloj. Estos se distribuyen en todo el sistema de tal manera que los elementos de almacenamiento sólo sean afectados a la llegada de cada pulso:



Circuitos secuencial

Recrear el funcionamiento del Juego de google del dinosaurio, basado en sus estados.

Los display mostrarán el estado en el que se encuentra el dinosaurio. Debe tener un contador

Requiere por cada circuito.

1. Tabla de verdad
2. Diagrama de estados [FSM](#)
3. Diseño del circuito
4. Explicación del circuito y sus diferentes partes (combinacional y secuencial)
5. RTL
6. Verilog
7. Constraint file
8. Foto física de la implementación.

Desarrollo

Breve explicación

Para esta practica se utilizo un diagrama de estado costruido por mi, por el cual se hizo la tabla y se sacaron las ecuaciones para los Flip Flop.


Tabla de los estados:

PASADO				SALTAR		AGA		FUTURO				FLIP-FLOP			
A	B	C	D	A	B	DA	DB	A	B	DA	DB	A	B	DA	DB
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	4
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	6
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	9
1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	10
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13

Ecuaciones dadas:

DA: ($\sim Z$)

 DB: ($\sim FB * \sim X$) + ($\sim FA * \sim X$)




Ecuaciones display 7 segmentos

A	B	C	D	E	F	G
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

DA:

DB:

 

$A = (\sim A \& \sim B \& D) \vee (B \& \sim D) \vee (A \& C) \vee (A \& B);$

$B = (\sim B \& \sim C) \vee (B \& \sim D) \vee (A \& \sim D) \vee (A \& B);$

$C = (\sim B \& \sim C \& D) \vee (\sim A \& C \& \sim D) \vee (A \& B);$

$D = (\sim B \& C \& \sim D) \vee (B \& \sim C \& D) \vee (A \& B);$

$E = (\sim A \& \sim B \& \sim C \& \sim D) \vee (A \& B);$

$F = (B \& \sim C \& \sim D) \vee (\sim B \& C \& D) \vee (A \& \sim D) \vee (A \& B);$

$G = (\sim A \& C \& D) \vee (B) \vee (A \& \sim C \& \sim D);$

Anexos


Diagrama de estado

00 = STOP / COMENZAR

01 = SALTAR

10 = AGACHARSE

11 = MUERTO

 

Codigo:

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module Dinosaurio(
4
5      // FLIP FLOP 1
6      input reset_n, // RESET
7      output reg FA, // SALIDA FLIP FLOP
8      output reg FA_n, // SALIDA FLIP FLOP
9
10     // FLIP FLOP 2
11     output reg FB, // SALIDA FLIP FLOP
12     output reg FB_n, // SALIDA FLIP FLOP
13
14     // VARIABLES DE LOS LED
15     output iGameOver,
16     output iComenzar,
17     output iSaltar,
18     output iAgacharse,
19     output iCorriendo,
20
21     // DEMAS VARIABLES
22     input clk_in, // ENTRADA CLK 100MHZ
23     output reg clk_out, // SALIDA CLK 5HZ
24     input Z, // AGACHARSE
25     input X, // SALTAR
26
27     // DISPLAY
28     output [6:0] out, // Salida
29     output [6:0] out2, // Salida
30     output [6:0] out3, // Salida
31     output reg [11:0] iSelect, // Salida de selección
32     output reg [2:0] iBase_Segmentos, // Salida de base
33     output reg [6:0] iSegmentos_Display // Salida de segmentos
34
35 );

```

```

37 //////////////////////////////////////////////////
38
39 //////////////////////////////////////////////////   DIVISOR DE FRECUENCIA PARA EL CLK   //////////////////////////////////////////////////
40
41 //////////////////////////////////////////////////
42
43 reg [26:0] count; // Contador de 27 bits ( $2^{27} = 134217728 > 1000000/5$ )
44
45 always @(posedge clk_in) begin
46     if (count == 100000) begin // Si se han contado suficientes ciclos
47         count <= 0; // Reiniciar el contador
48         clk_out <= ~clk_out; // Invertir el valor del clk de salida
49     end else begin
50         count <= count + 1; // Incrementar el contador
51     end
52 end
53
54 //////////////////////////////////////////////////
55
56 //////////////////////////////////////////////////   IMPLEMENTACION DE LOS 2 FLIP FLOP   //////////////////////////////////////////////////
57
58 //////////////////////////////////////////////////
59
60 always @(posedge clk_out or negedge reset_n) begin
61     if (~reset_n) begin
62         FA <= 1'b0;
63         FA_n <= 1'b1;
64         FB <= 1'b0;
65         FB_n <= 1'b1;
66     end else begin
67         FA <= (~Z);
68         FA_n <= Z;
69         FB <= (FB_n*~X) | (FA_n*~X);
70         FB_n <= ~(FA_n & ~X) & ~(FB_n & ~X);
71     end
72
73
74 //////////////////////////////////////////////////
75
76 //////////////////////////////////////////////////   LOGICA COMBINACIONAL PARA LOS LED   //////////////////////////////////////////////////
77
78 //////////////////////////////////////////////////
79
80 assign iGameOver = FA & FB;
81 assign iSaltar = FB & FA_n & Z;
82 assign iAgacharse = FB_n & FA & X;
83 assign iComenzar = ~(iGameOver | iSaltar | iAgacharse);
84 assign iCorriendo = ~(iGameOver ^ iComenzar ^ Z ^ X);
85
86 //assign ~( A ^ B ) = iComenzar; // Donde ^ significa que es una XOR
87
88 //////////////////////////////////////////////////

```

```

88 //////////////////////////////////////////////////
89
90 //////////////////////////////////////////////////      DECLARACIONES DE LOS DISPLAY      //////////////////////////////////////////////////
91
92 //////////////////////////////////////////////////
93
94 //////////////////////////////////////////////////      DISPLAY 1      //////////////////////////////////////////////////
95
96 wire A,B,C,D;
97 assign A = iSelect[3];
98 assign B = iSelect[2];
99 assign C = iSelect[1];
100 assign D = iSelect[0];
101
102 assign out[0] = (~A & ~B & D) | (B & ~D) | (A & C) | (A & B);
103 assign out[1] = (~B & ~C) | (B & ~D) | (A & ~D) | (A & B);
104 assign out[2] = (~B & ~C & D) | (~A & C & ~D) | (A & B);
105 assign out[3] = (~B & C & ~D) | (B & ~C & D) | (A & B);
106 assign out[4] = (~A & ~B & ~C & ~D) | (A & B);
107 assign out[5] = (B & ~C & ~D) | (~B & C & D) | (A & ~D) | (A & B);
108 assign out[6] = (~A & C & D) | (B) | (A & ~C & ~D);
109
110
111 //////////////////////////////////////////////////      DISPLAY 2      //////////////////////////////////////////////////
112
113 wire A2,B2,C2,D2;
114 assign A2 = iSelect[7];
115 assign B2 = iSelect[6];
116 assign C2 = iSelect[5];
117 assign D2 = iSelect[4];
118
119 assign out2[0] = (~A2 & ~B2 & D2 )+(B2 & ~D2 )+(A2 & C2)+(A2 & B2);
120 assign out2[1] = (~B2 & ~C2)+(B2 & ~D2)+(A2 & ~D2)+(A2 & B2);
121 assign out2[2] = (~B2 & ~C2 & D2)+(~A2 & C2 & ~D2)+( A2 & B2);
122 assign out2[3] = (~B2 & C2 & ~D2 )+(B2 & ~C2 & D2)+(A2 & B2);
123
124 assign out2[4] = (~A2 & ~B2 & ~C2 & ~D2)+(A2 & B2);
125 assign out2[5] = (B2 & ~C2 & ~D2)+(~B2 & C2 & D2)+(A2 & ~D2)+(A2 & B2);
126 assign out2[6] = (~A2 & C2 & D2)+(B2)+(A2 & ~C2 & ~D2);
127
128
129 //////////////////////////////////////////////////      DISPLAY 3      //////////////////////////////////////////////////
130
131 wire AA,BB,CC,DD;
132 assign AA = iSelect[11];
133 assign BB = iSelect[10];
134 assign CC = iSelect[9];
135 assign DD = iSelect[8];
136
137 assign out3[0] = (~AA & ~BB & DD)+(BB & ~DD)+(AA & CC)+(AA & BB);
138 assign out3[1] = (~BB & ~CC)+(BB & ~DD)+(AA & ~DD)+(AA & BB);
139 assign out3[2] = (~BB & ~CC & DD)+(~AA & CC & ~DD)+(AA & BB);
140 assign out3[3] = (~BB & CC & ~DD)+(BB & ~CC & DD)+(AA & BB);
141 assign out3[4] = (~AA & ~BB & ~CC & ~DD)+(AA & BB);
142 assign out3[5] = (BB & ~CC & ~DD)+(~BB & CC & DD)+(AA & ~DD)+(AA & BB);
143 assign out3[6] = (~AA & CC & DD)+(BB)+(AA & ~CC & ~DD);
144
145 //////////////////////////////////////////////////

```



```

143 //////////////////////////////////////////////////
144
145 ////////////////////////////////////////////////// SALIDAS DE LOS DISPLAY //////////////////////////////////////////////////
146
147 //////////////////////////////////////////////////
148
149 always @(*) begin
150
151
152     /*
153     0 0 0 0 S
154     0 0 0 1 T
155     0 0 1 0 P
156     0 0 1 1 J
157     0 1 0 0 U
158     0 1 0 1 M
159     0 1 1 0 L
160     0 1 1 1 O
161     1 0 0 0 W
162     1 0 0 1 E
163     1 0 1 0 N
164     1 0 1 1 D
165
166     */
167
168     // AQUI APARECERA STP = STOP
169     if (iComenzar)
170         iSelect = 12'b0000000010010;
171
172     // AQUI APARECERA JMP = JUMP
173     else if (iSaltar)
174         iSelect = 12'b001101000101;
175

```

```

175
176     // AQUI APARECERA LOW = AGACHARSE
177     else if (iAgacharse)
178         iSelect = 12'b0110011111000;
179
180     //AQUI APARECERA END = GAME OVER
181     else if (iGameOver)
182         iSelect = 12'b100110101011;
183     else
184         iSelect = 12'b111111111111; // Valor por defecto
185 end
186
187 //////////////////////////////////////////////////



```


```



187 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
188
189 ///////////////      SELECTOR PARA EL CAMBIO DE LAS BASES      ///////////////
190
191 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
192
193 reg [2:0] selector;
194     always @ (posedge clk_out)
195
196     begin
197         if (selector == 3'b000)
198             begin iSegmentos_Display = out; iBase_Segmentos = 3'b110; end
199
200         else if (selector == 3'b010)
201             begin iSegmentos_Display = out2; iBase_Segmentos = 3'b101; end
202
203         else if (selector == 3'b100)
204             begin iSegmentos_Display = out3; iBase_Segmentos = 3'b011; end
205
206         selector = selector + 1'b1; // Incrementa el selector
207
208     end
209
210 endmodule
211

```

RTL

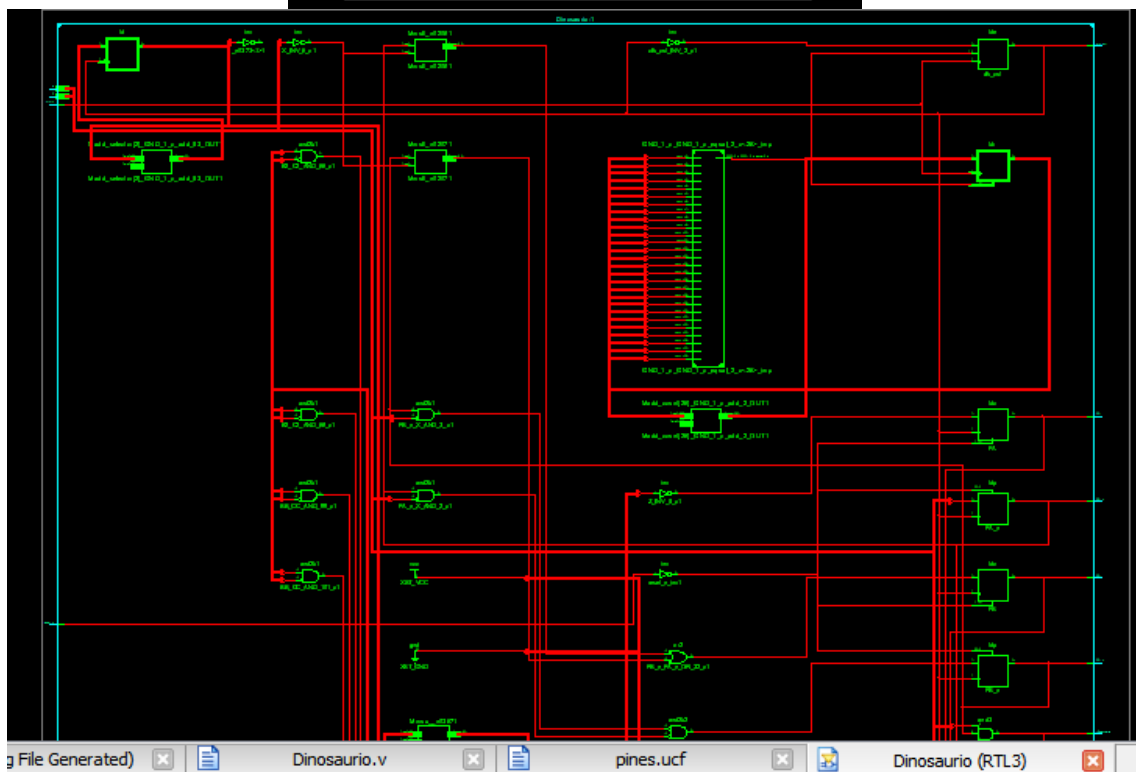 

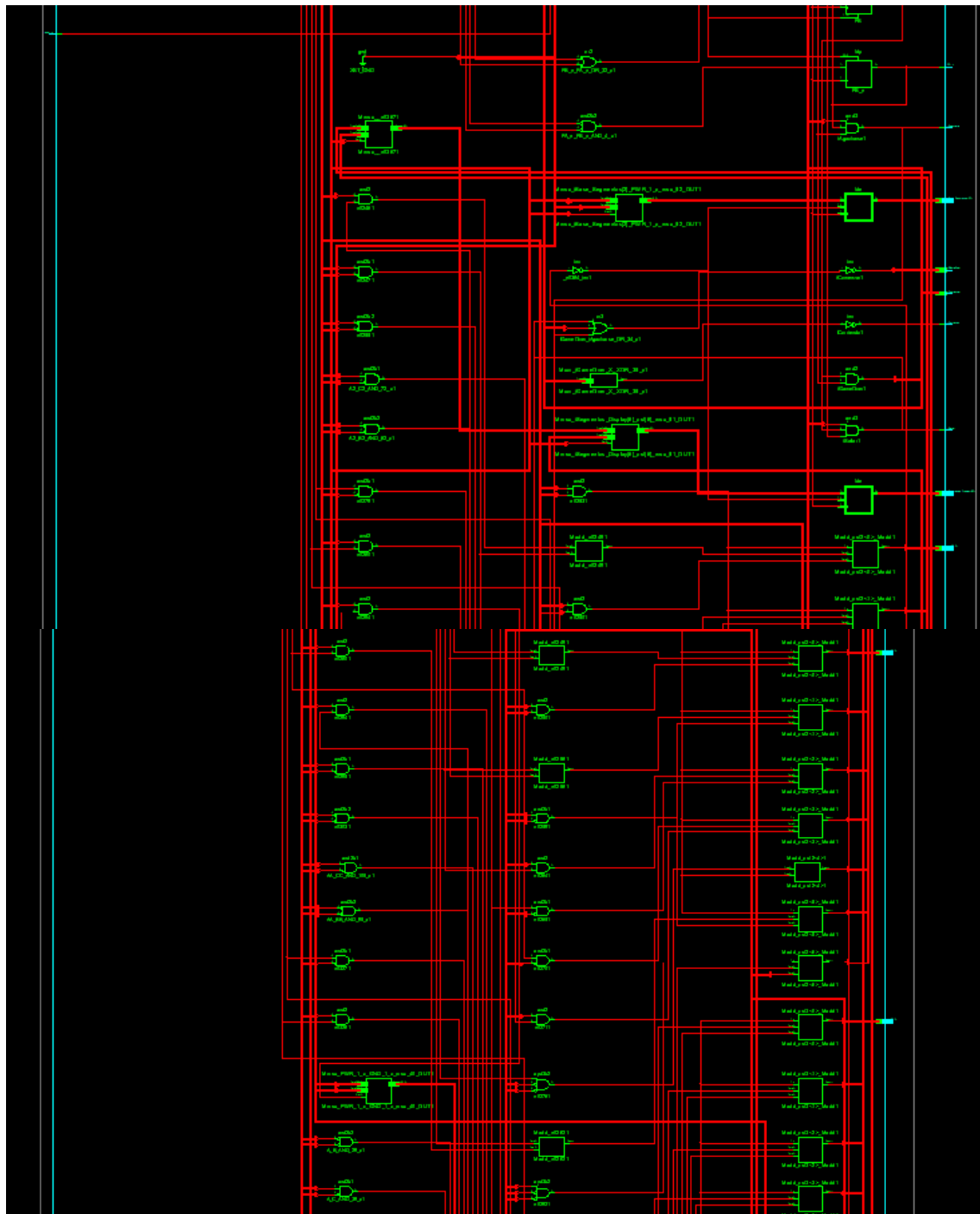

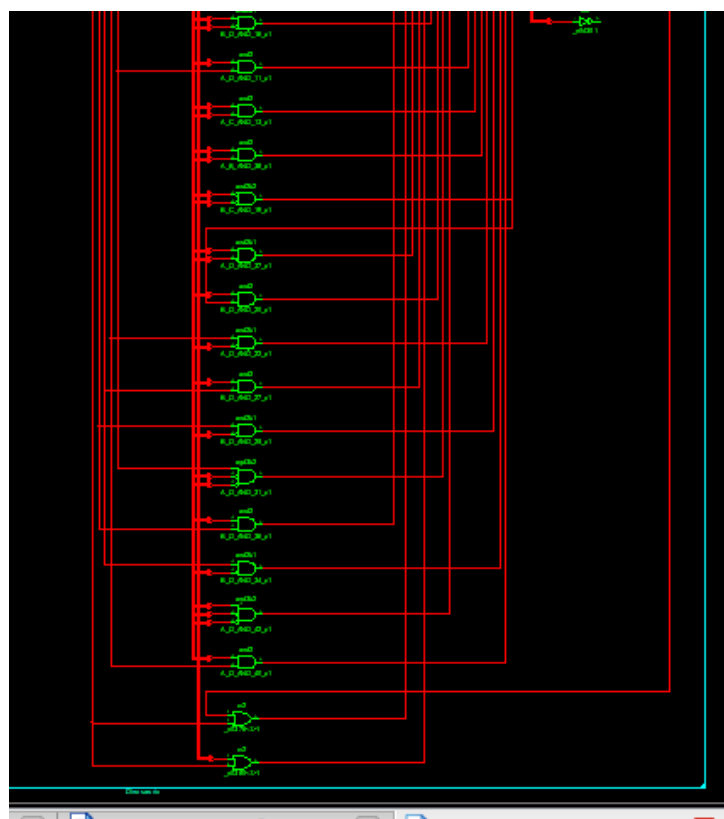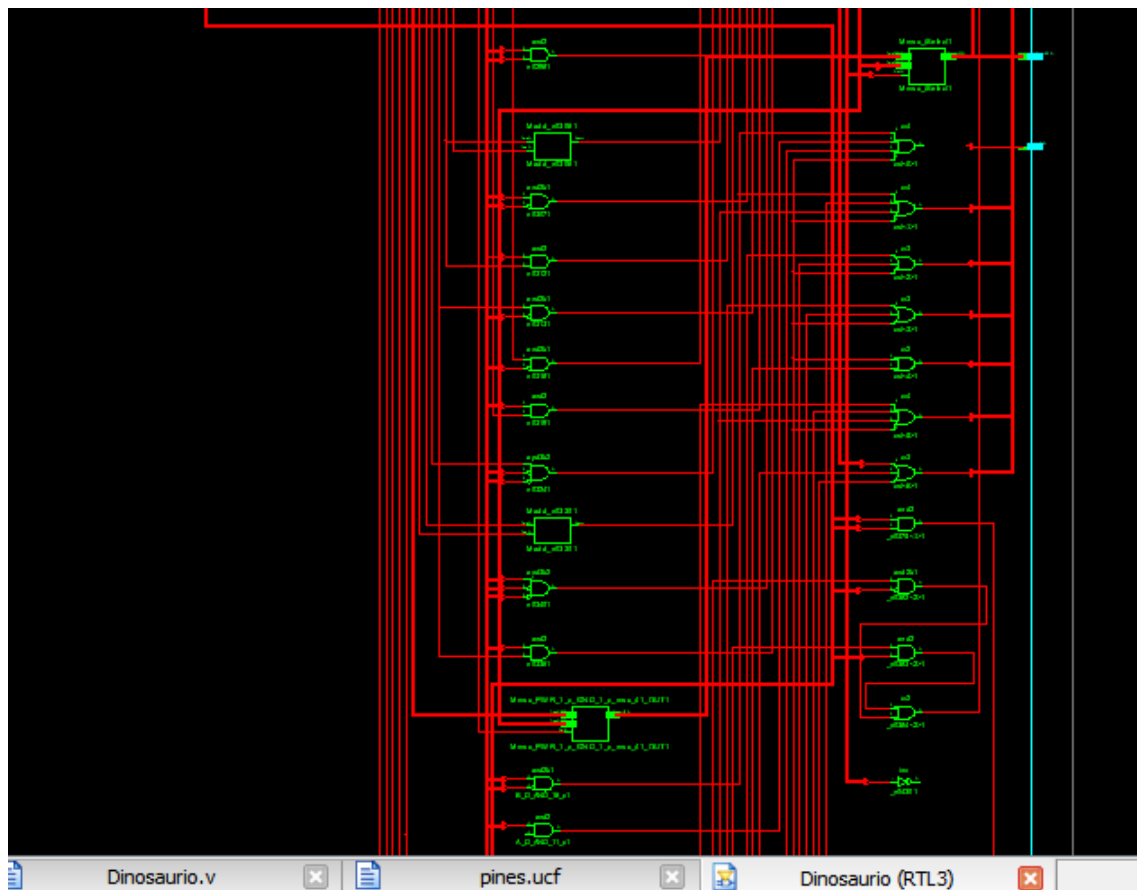

UCR

```
1 #+++++
2 # This file is a .ucf for Mimas V2 (http://www.numato.com) #
3 # To use it in your project : #
4 # * Remove or comment the lines corresponding to unused pins in the project. #
5 # * Rename the used signals according to the your project. #
6 # * For more detail refer the User Guide for Mimas V2 available at http://numato.com/fpga-cpld #
7 #+++++
8
9 #*****
10 #                               UCF for Mimas V2
11 #*****
12
13 CONFIG VCCAUX = "3.3" ;
14
15 NET "clk_in"                LOC = V10      | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PERIOD = 100MHz ;
16 #NET "CLK_12MHz"            LOC = D9       | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PERIOD = 12MHz ;
17
18 #####
19 #                               UART Interface
20 #####
21 #NET "UART_TX"              LOC = A8       | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ;
22 #NET "UART_RX"              LOC = B8       | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ;
23
24 #####
25 #                               SPI Flash
26 #####
27 #NET "SDI"                  LOC = T13      | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 8 ; #MOSI
28 #NET "SDO"                  LOC = R13      | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 8 ; #MISO
29 #NET "SCLK"                 LOC = R15      | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 8 ; #SCK
30 #NET "CS"                   LOC = V3       | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 8 ; #CS
31
32 #####
33 #                               LPDDR MT46H32M16XXX-5
34 #####
35 #NET "calib_done"           LOC = P15      | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
36 #NET "error"                LOC = P16      | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
37 #NET "c3_8vs_1st_n"         LOC = T15     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PULLDOWN: # Pin 7 of Header P9
38
39 #####
40 #                               Push Buttons Switches
41 #####
42 //NET "iBoton_Saltar" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = TRUE;
43
44 NET "Z"                      LOC = M18     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST | PULLUP; #SW1
45 NET "X"                      LOC = L18     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST | PULLUP; #SW2
46 NET "reset_n"                LOC = M16     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST | PULLUP; #SW3
47 #NET "Switch[2]"             LOC = L17     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST | PULLUP; #SW4
48 #NET "Switch[1]"             LOC = K17     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST | PULLUP; #SW5
49 #NET "Switch[0]"             LOC = K18     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST | PULLUP; #SW6
50
51 #####
52 #                               LEDs
53 #####
54 NET "iGameOver"              LOC = P15     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #D1
55 NET "iSaltar"                LOC = P16     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #D2
56 NET "iAgacharse"             LOC = N15     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #D3
57 NET "iComenzar"             LOC = N16     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #D4
58 NET "iCorriendo"             LOC = U17     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #D5
59 #NET "LED[2]"                LOC = U18     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #D6
60 #NET "LED[1]"                LOC = T17     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #D7
61 #NET "LED[0]"                LOC = T18     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #D8
62
63 #####
64 #                               Mimas SD Card
65 #####
66
67 #####
68 #                               Seven Segment Display
69 #####
70
71 NET "iSegmentos_Display[0]"   LOC = A3     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #a
72 NET "iSegmentos_Display[1]"   LOC = B4     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #b
73 NET "iSegmentos_Display[2]"   LOC = A4     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #c
74 NET "iSegmentos_Display[3]"   LOC = C4     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #d
75 NET "iSegmentos_Display[4]"   LOC = C5     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #e
76 NET "iSegmentos_Display[5]"   LOC = D6     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #f
77 NET "iSegmentos_Display[6]"   LOC = C6     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #g
78 //NET "iSegmentos_Display[0]" LOC = A5     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #dot
79
80 NET "iBase_Segmentos[2]"      LOC = B3     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #Enables for Seven Se
81 NET "iBase_Segmentos[1]"      LOC = A2     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ;
82 NET "iBase_Segmentos[0]"      LOC = B2     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ;
83
84 #####
85 #                               Audio
86 #####
87 #NET "iAudio"                LOC = B16     | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; #Audio Jack
```

Fotos en físico, estados:



